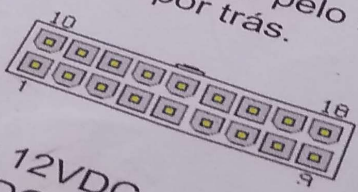


Figura: Conector da fiação do Troller 2008, visto pelo lado dos pinos, e os fios saindo por trás.

- Pino 01 Interruptor da P
- Pino 02 Sob o Vidro d
- Pino 03 Desce o Vidro
- Pino 04 1,5V

Troller



- fechada = 12VDC, aberta = 0VDC)
- sta (12VDC comanda fechamento)
- geiro (12VDC comanda abertura)
- ros pelo Alarme se baixado a 0VDC
- o (12VDC comanda fechamento)
- la
- or fusível
- or fusível
- s pelo Alarme se baixado a 0VDC
- Motorista (12VDC comanda abertura)
- Motorista = 0VDC para subir
- Motorista = 12VDC para subir
- Passageiro = 12VDC para subir
- Passageiro = 0VDC para subir
- da Bateria
- da Bateria